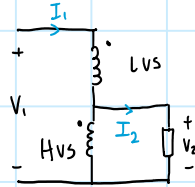


# ASN5

Thursday, February 1, 2024

11:01 AM

1)



$$V_S = 2410V$$

$S_T$   $V_H$   $V_L$   
2.5 kVA 2250/160V transformer

$$\text{Max Power: } P = S_T \left( \frac{V_H + V_L}{V_L} \right) = \underline{37.656 \text{ kVA}}$$

$$\text{Max Primary Current: } I_1 = \frac{S_T}{V_L} = \underline{15.615 \text{ A}}$$

$$I_H = \frac{S_T}{V_H} = 1.111 \text{ A}$$

$$\text{Max Secondary Current: } I_2 = I_1 + I_H = \underline{16.736 \text{ A}}$$

2)



$$V_{sec}(t) = 204 \sin(377t) \text{ V}$$

$$N_1 = 84$$

$$N_2 = 204$$

$$I_{sec}(t) = 10 \sin(377t + 4^\circ)$$

$$R_{sc} = 0.2 \Omega$$

$$X_{sc} = 0.75 \Omega$$

$$R_c = 300 \Omega$$

$$X_m = 70 \Omega$$

a)  $I_{prim\_rms} = ?$  b)  $V_{reg} = ?\%$  c)  $\text{Efficiency} = ?\%$

$$a) V_2 = \frac{V_{sec}}{\sqrt{2}} = 144.2498$$

$$i_2 = \frac{I_{sec}}{\sqrt{2}} = 7.0538 + j0.4933$$

$$V_1 = V_2 \frac{N_1}{N_2} = 59.3970 \text{ V}$$

$$i_{oc} = \frac{V_1}{R_c \parallel jX_m} = 0.1980 - j3.5822$$

$$i_1 = i_2 \frac{N_2}{N_1} = 17.1308 + j1.1979$$

$$i_{prim} = i_1 + i_{oc} = 17.3288 + j0.3494$$

$$I_{prim} = I_1 + I_{oc} = 17.3200 + j0.3497$$

$$|I_{prim}| = \underline{17.3323 \text{ A}}$$

$$b) V_{reg} = \frac{|V_{NL}| - |V_{FL}|}{|V_{FL}|} \quad \text{ignore } I_{oc} \quad V_{FL} = V_1$$

$$V_{NL} = V_1 + I_1 (R_{sc} + jX_{sc}) = 61.9247 + j13.0897$$

$$\rightarrow V_{reg} = \underline{6.5587 \%}$$

$$c) P_{out} = \frac{V_{sec}}{\sqrt{2}} \frac{I_{sec}}{\sqrt{2}} \angle -\varphi$$


$$P_{cu} = |I_{prim}|^2 R_{sc} = 60.0815$$

$$P_{coil} = \frac{V_L}{R_c} = 11.76$$

$$P_{source} = P_{cu} + P_{coil} + P_{out} = 1089.3569$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{source}}$$
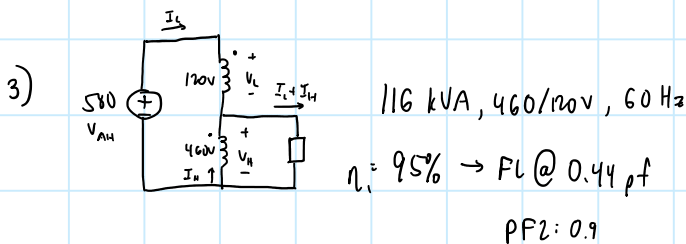
$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \underline{93.4051 \%}$$



$$S_{max} = \frac{V_H + V_L}{V_L} S_T = \underline{560.67 \text{ kVA}}$$

$$\eta_1 = \frac{S_T \cdot PF1}{S_T \cdot PF1 + P_{loss}} \rightarrow P_{loss} = 2686.3158 \text{ VA}$$


$$\eta_{net} = \frac{S_{max} \cdot PF2}{S_{max} \cdot PF2 + P_{loss}} \times 100\% = \underline{99.47\%}$$

4) 30 kVA 20k/480V 60Hz

OCT from LVS:  $V_{oc} = 480V$ ,  $I_{oc} = 1.6A$ ,  $P_{oc} = 268.8W$

SCT from HVS:  $V_{sc} = 1130V$ ,  $I_{sc} = 1A$ ,  $P_{sc} = 113W$

OCT

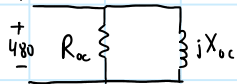

At LVS:

$$R_{oc} = \frac{V_{oc}^2}{P_{oc}} = 857.14$$

$$I_{R_{oc}} = \frac{V_{oc}}{R_{oc}} = 0.56$$

$$I_x = \sqrt{I_{oc}^2 - I_{R_{oc}}^2} = 1.4988$$

$$X_{oc} = \frac{V_{oc}}{I_x} = 320.25\Omega$$

Going to HVS:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\rightarrow \frac{480}{20k} = \frac{N_1}{N_2} = 0.024$$

$$\rightarrow R_c = R_{oc} \times \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 = \underline{1.4881 M\Omega}$$

$$\rightarrow X_m = X_{oc} \times \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2 = \underline{0.5560 M\Omega}$$

SCT



$$R_{sc} = \frac{P_{sc}}{I_{sc}^2} = \underline{113\Omega}$$

$$Z_{sc} = \frac{V_{sc}}{I_{sc}} = 1130$$

$$X_{sc} = \sqrt{Z_{sc}^2 - R_{sc}^2} = \underline{1124.3358\Omega}$$

$$I_{base} = \frac{S}{V_H} = \frac{30kVA}{20kV} = 1.5A$$

$$Z_{base} = \frac{V_H}{I_{base}} = 13333.33\Omega$$

$$R_c \rightarrow \frac{R_c}{Z_{base}} = \underline{111.607 p.u.}$$

$$X_m \rightarrow \frac{X_m}{Z_{base}} = \underline{41.700 p.u.}$$

$$R_{sc} \rightarrow \frac{R_{sc}}{Z_{base}} = \underline{0.008475 p.u.}$$

$$\begin{aligned}\lambda_m &\rightarrow \frac{Z_{base}}{Z_{base}} = 1 \text{ p.u.} \\ R_{sc} &\rightarrow \frac{R_{sc}}{Z_{base}} = 0.008475 \text{ p.u.} \\ X_{sc} &\rightarrow \frac{X_{sc}}{Z_{base}} = 0.08433 \text{ p.u.}\end{aligned}$$

5)  $Z_{eq,H} = 3.8 + j3 \Omega$

61 kVA, 2300/230V, 60 Hz

$\uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$   
S  $V_H$   $V_L$  f


$$Reg = \frac{|V_{NL}| - |V_{FL}|}{|V_{FL}|} \times 100\% \quad \text{Worst case: } V_{FL} \text{ is maximum}$$

$$\rightarrow V_{FL} = V_H$$

$$V_{FL} = 2300 \text{ V}$$

$$V_{NL} = \frac{S}{V_H} |Z_{eq,H}| + V_{FL} = 2428.40$$

$$Reg = 5.5828\%$$

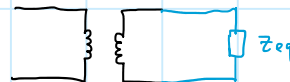

$$pf: Re\left(\frac{R_{eq}}{Z_{eq}}\right) = Re\left(\frac{3.8}{Z_{eq}}\right) = 0.7849$$

Zero-regulation:

$$Reg = 0 = \frac{|V_{NL}| - |V_{FL}|}{|V_{FL}|} \rightarrow V_{NL} = V_{FL} = 2300 \text{ V}$$

$$I_{FL} = \frac{S}{V_H} = 26.5217 \text{ A}$$

$$\begin{aligned}PF &= \cos\left(-\frac{I_{FL} \cdot |Z_{eq}|}{2 V_H}\right) - \arg(Z_{eq}) \\ &= 53.3094^\circ\end{aligned}$$

6)  $\phi(t) = -\frac{V_m}{\omega \cdot N_{in}} \cos(\omega t)$

$$V_{rms} = 120$$

$$S = 3 \text{ kVA}$$

$$f = 60 \text{ Hz} \rightarrow \omega = 2\pi f$$

$$V_H = 120 \text{ V}$$

$$N_{in} = 660$$

$$V_L = 240 \text{ V}$$

$$N_{out} = 2 \times 660$$

$$V_m = V_{rms} \sqrt{2}$$

a)  $t = 0.014s$ :  $\phi(t) = \underline{-365.4649 \mu Wb}$

$$MMF(A) = 66.235 A$$

$$I_{mag} = \frac{MMF}{N_m} = \underline{100.3560 mA}$$

$t = 0.038s$ :  $\phi(t) = \underline{127.8049 \mu Wb}$

$$MMF(A) = 21.9510 A$$

$$I_{mag} = \frac{MMF}{N_m} = \underline{33.2591 mA}$$

7)  $S_t$  12 kVA,  $V_H$  2400 / 240 V,  $V_L$  60 Hz  $f$  Core loss:  $\overset{\text{rated}}{290 \text{ W}}$ ,  $Cu$  loss:  $\overset{\text{half}}{120 \text{ W}}$   
Core Cu

a)  $\eta = ?$  @  $\text{pf} = 0.86$  lagging —  $\text{pf} 1$

b) % rated load where  $\eta$  is max.

c)  $\eta$  @  $\text{pf} = 0.9$  —  $\text{pf} 2$

d) Load cycle: No load for 6 hours, 70% full load 10 hrs @  $\text{pf} 3$ , 90% full load 8 hrs @  $\text{pf} 4$

a)  $Cu_{\text{loss}} = 120 \text{ W}$  at half rated

$$\rightarrow 120 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 (Cu_{\text{loss}} \text{ at full load})$$

$$Cu_{\text{loss}} = 480 \text{ W} \rightarrow Cu$$

$$\eta_1 = \frac{S_t \cdot \text{pf} 1}{S_t \cdot \text{pf} 1 + Cu + \text{core}} \times 100\% = \underline{89.77\%}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } \text{load}_{\text{max}} &= \sqrt{\frac{\text{core loss}}{\text{FL } Cu_{\text{loss}}}} \times 100\% \\ &= \sqrt{\frac{\text{core}}{Cu}} \times 100\% \\ &= \underline{77.73\%} \end{aligned}$$

c) Max efficiency: Core loss =  $Cu$  loss

$$\eta_2 = \frac{\text{load}_{\text{max}} \cdot S_t \cdot \text{pf} 2}{\text{load}_{\text{max}} \cdot S_t \cdot \text{pf} 2 + Cu + \text{core}} \rightarrow Cu_2 = \text{core}$$

$$\eta_2 = \frac{\text{load}_{\max} \cdot S_t \cdot \text{pf}_2}{\text{load}_{\max} \cdot S_t \cdot \text{pf}_2 + C_{u2} + \text{core}} \rightarrow C_{u2} = \text{core}$$

$$= \underline{93.54\%}$$

d) 10 hours

$$\text{kWh o/p} = 0.7 \cdot \frac{S_T}{\text{pf}_3} \times 10 \text{ hours} = 105 \text{ kWh}$$

$$\text{kVA o/p} = 0.7 \cdot S_T = 8.4 \text{ kVA}$$

$$P_{cu} = \frac{P_{cu \text{ FL}}}{\left(\frac{S_T}{\text{kVA}}\right)^2} = 235.2 \text{ W}$$

$$P_{cu} \times G_{hs} \rightarrow 1.4112 \text{ kWh} \rightarrow \text{pcu } 6$$

$$\times 10 \text{ hrs} \rightarrow 2.352 \text{ kWh}$$

8 hours

$$\text{kWh o/p} = 0.9 \cdot \frac{S_T}{\text{pf}_4} \cdot 8 \text{ hours} = 96 \text{ kWh}$$

$$\text{kVA o/p} = 0.9 \cdot S_T = 10.8 \text{ kVA}$$

$$P_{cu}'' = \left(\frac{\text{kVA}}{S_T}\right)^2 \cdot C_u = 388.8 \text{ W} \xrightarrow{\times 8 \text{ hrs}} 3110.4$$

$$\text{Total core loss: } \text{core} \times 24 = 6960 \text{ Wh} \rightarrow \text{core\_day}$$

$$\eta_3 = \frac{\text{kWh for 24 hrs}}{\text{kWh for 24 hrs} + \text{kWh } P_{\text{core}} + \text{kWh } P_{cu}} = \frac{\text{kWh } 8 + \text{kWh } 10}{\text{kWh } 8 + \text{kWh } 10 + \text{core\_day} + \text{pcu } 6 +}$$

$$\text{Core loss for entire day: } \overset{(240)}{\text{core}} \cdot 24 \text{ hours} = 6960 \text{ Wh} \rightarrow \text{core\_day}$$

$$C_u \text{ loss: } (0.7)(480)(10) + (0.9)(480)(8) = 6816 \text{ Wh} \rightarrow \text{cu\_day}$$

$$\eta_3 = \frac{[(0.7) S_t \text{ pf}_3 (10 \text{ hours}) + (0.8) S_t \text{ pf}_4 (8 \text{ hours})]}{[(0.7) S_t \text{ pf}_3 (10 \text{ hours}) + (0.8) S_t \text{ pf}_4 (8 \text{ hours})] + \text{core\_day} + \text{cu\_day}}$$