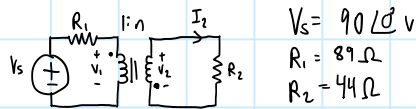


ASN3


Monday, January 22, 2024

9:02 AM

1)




a) Value of n for max power transfer:

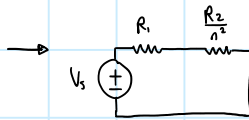

$$R_1 = \frac{R_2}{n^2} \rightarrow n = \underline{0.9031}$$


b) $n=7$; $V_2, I_2 = ?$

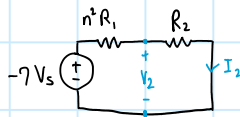

$$I_2 = \frac{-7V_s}{n^2 R_1 + R_2} = \underline{-0.1430}$$

$$V_2 = \text{solve}(I_2 = \frac{-7V_s - V_2}{n^2 R_1}) = \underline{-6.7928}$$

c) $R_3 = 68 \Omega$; $V_2, I_2 = ?$

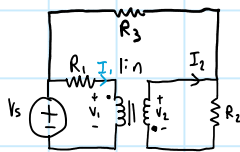

$$\text{eq1: } \frac{V_s - V_1}{R_1} = I_1$$

$$\text{eq2: } \frac{V_s - V_2}{R_3} + I_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$\text{eq3: } \frac{V_2}{V_1} = -\frac{n}{1}$$

$$\text{eq4: } \frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{n}$$

$$\rightarrow V_1 = -4.9723 \text{ V}$$

$$V_2 = \underline{31.3062 \text{ V}}$$

$$I_1 = 1.0615 \text{ A}$$

$$I_2 = \underline{-0.1516 \text{ A}}$$

d) $V_2, I_2 = ?$



$$\text{eq5: } \frac{V_2}{V_1} = \frac{n}{1}$$

$$\text{eq6: } \frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{n}$$


$$V_1 = 5.5682 \text{ V}$$

$$V_2 = \underline{38.9776 \text{ V}}$$

$$I_1 = 0.9497 \text{ A}$$

$$I_2 = \underline{0.1355 \text{ A}}$$

2)

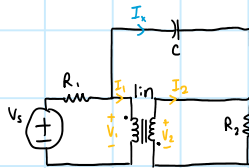

$$V_s(t) = 55 \cos(4t) \rightarrow 55 \angle 0^\circ$$

$$R_1 = 30 \Omega$$

$$R_2 = 70 \Omega$$

$$C = 4 \text{ mF} \rightarrow \frac{1}{j\omega(0.004)}$$

$$n = 5$$

$$\omega = 4$$

$$\text{eq 1: } \frac{V_1 - V_2}{C} = I_x$$

$$V_1 = 1.4783 - j2.1807$$

$$\text{eq 2: } I_1 + I_x = \frac{V_2 - V_1}{R_1}$$

$$V_2 = -7.3916 + j10.9035$$

$$\text{eq 3: } I_2 + I_x = \frac{V_2}{R_2}$$

$$I_1 = 1.5747 - j6.9218 \text{ E-2}$$


$$\text{eq 4: } \frac{V_2}{V_1} = -\frac{n}{1}$$

$$I_2 = -0.3149 + j1.3846 \text{ E-2}$$

$$\text{eq 5: } \frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{n}$$

$$I_x = 0.2093 + j0.1411 = \underline{0.25292 \cos(4t + 0.59575)}$$

3)

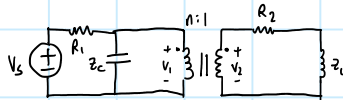

$$V_s = 35 \angle 35^\circ$$

$$R_1 = 6 \Omega$$

$$R_2 = 9 \Omega$$

$$Z_C = -j8 \Omega$$


$$Z_L = j8 \Omega$$

$$n = 2.2222$$

$$Z_T, V_1, I_2 = ?$$

$$Z_R = \left(\frac{R_2 + Z_L}{n^2} \right) = 44.4444 + j39.5061$$
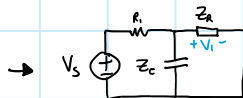
$$Z_T = R_1 + R_1(Z_C, Z_R) = 6.9584 - j8.6794 = \underline{11.1243 \angle -51.280^\circ}$$



$$V_1 = \text{solve} \left(\frac{V_s - V_1}{R_1} = \frac{V_1}{Z_C} + \frac{V_1}{Z_R} \right) = 27.4457 + j1.2374 = \underline{27.4735 \angle 2.5815^\circ}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_R} = 0.3588 - j0.2911$$

$$-I_2 = -I_1 n = -(0.7973 - j0.6468) = \underline{1.0267 \angle 140.9480^\circ}$$

4)



$$V_s = 21 \cos(300t) \text{ kV} = 21000 \cos(300t)$$

$$R_1 = 675 \Omega$$


$$R_2 = 820 \Omega$$

$$C = 3 \mu\text{F} = \frac{1}{j\omega(9E-6)}$$

$$L = 500 \text{ mH} = j\omega(0.5)$$

$$n = 5$$

$$V_o(t), S_s = ?$$

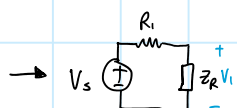

$$Z_R = \frac{R_2(R_2 + j\omega L)}{n^2} = 0.4624 + j6.5419$$


$$I_1 = \frac{V_s - V_1}{R_1} = 31.0869 - j0.3011$$

$$V_1 = \text{solve} \left(I_1 = \frac{V_1}{Z_R}, V_1 \right) = 16.3432 + j203.2292$$

$$V_o = -nV_1 = -81.7160 - j1016.1462 \text{ V} = \underline{1.0194 \cos(300t - 1.6510)} \quad \begin{matrix} \text{abs}(V_o) \\ \text{arg}(V_o) \end{matrix}$$

$$S_s = \frac{1}{2} V_s \cdot I_1^* = \underline{326.4277 \angle 0.5349^\circ \text{ kVA}}$$


5)

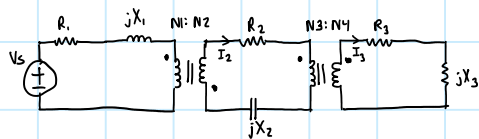


$$\begin{aligned} V_s &= 100 \angle 0^\circ \text{ V} \\ R_1 &= 85 \Omega \\ R_2 &= 75 \Omega \\ R_3 &= 45 \Omega \\ X_1 &= 75 \Omega \\ X_2 &= -55 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X_3 &= 75 \Omega \\ N_1 &= 3 \\ N_2 &= 8 \\ N_3 &= 5 \\ N_4 &= 8 \end{aligned}$$

$$S_s, I_2, I_3 = ?$$

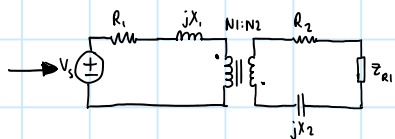
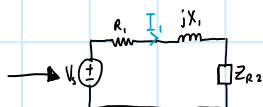
$$Z_{R1} = \frac{R_3 + jX_3}{(N_3/N_2)^2} = 17.5781 + j29.7969$$



$$Z_{R2} = \frac{R_2 + Z_{R1} + jX_2}{(N_2/N_1)^2} = 13.0188 - j3.6145$$

$$I_1 = \frac{V_s}{R_1 + jX_1 + Z_{R2}} = 0.6666 - j0.4855$$

$$S_s = |V_s| I_1^* = 66.6632 + j48.5498 = \underline{82.4686 \angle 36.0652^\circ}$$

$$I_2 = -I_1 \left(\frac{N_1}{N_2} \right) = -0.2500 + j0.1821 = \underline{0.3093 \angle 143.9348^\circ}$$

$$I_3 = I_2 \left(\frac{N_3}{N_4} \right) = -0.1562 + j0.1138 = \underline{0.1933 \angle 143.9348^\circ}$$


6)




$$\begin{aligned} I_s &= 90 \angle 0^\circ \text{ A} \\ V_s &= 90 \angle 20^\circ \text{ V} \\ Z_1 &= 90 + j25 \Omega \\ R_2 &= 25 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_3 &= 30 \Omega \\ X_2 &= -35 \Omega \\ N_1 &= 6 \\ N_2 &= 1 \end{aligned}$$


$$S_{s1}, I_2, I_3 = ?$$

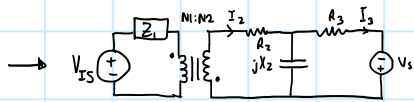

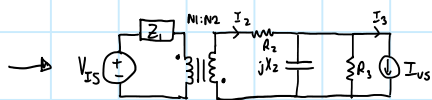
$$V_{I_s} = I_s \cdot Z_1 = 5889.8058 + j5998.8577$$


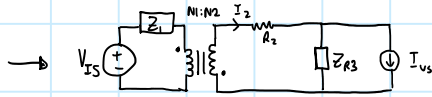
$$I_{V_s} = \frac{V_s}{R_3} = 2.8191 - j1.0261$$


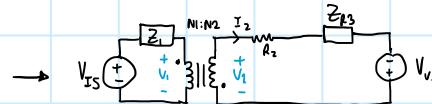
$$Z_{R_3} = R_3(jX_2, R_3) = 17.7941 - j14.8235$$



$$V_{V_s} = I_{V_s} \cdot Z_{R_3} = 33.5436 - j59.5335$$

$$\text{eq1: } \frac{V_2 - V_{V_s}}{R_3 + Z_{R_3}} = \left(-\frac{N_1}{N_2}\right) \frac{V_{I_s} - V_1}{Z_1}$$

$$V_1 = 5777.5776 + j5553.8787$$

$$V_2 = -962.9196 - j925.6464$$

$$\text{eq2: } \frac{V_2}{V_1} = -\frac{N_1}{N_2}$$

$$I_1 = \frac{V_{I_s} - V_1}{Z_1} = 2.4318 + j4.2654$$

$$S_{Z_1} = V_1(I_1)^* = 662502.8611 + j184028.5725 = 68789.4901 \angle 15.5241^\circ$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1} + I_s = 153.4528 + j85.7346$$



$$\begin{aligned} V_1 &= 5817.7313 + j5532.9130 \\ V_2 &= -969.6719 - j921.1522 \\ I_1 &= 2.0997 + j4.5967 \\ I_2 &= -12.4661 - j27.5801 = 30.2666 \angle -114.3228^\circ \\ V_a &= 5817.7313 + j5532.9130 \\ V_b &= -657.9690 - j232.6488 \end{aligned}$$

$$\textcircled{1} \frac{V_2}{V_1} = -\frac{N_2}{N_1}$$

$$\textcircled{4} V_a - V_1 = 0$$

$$\textcircled{2} \frac{I_2}{I_1} = -\frac{N_1}{N_2}$$


$$\textcircled{5} I_2 = \frac{V_2 - V_b}{R_2}$$

$$\textcircled{3} I_s = \frac{V_a}{Z_1} + I_1$$

$$\textcircled{6} I_2 = \frac{V_b}{jX_2} + \frac{V_b + V_s}{R_3}$$

$$I_3 = \frac{V_b + V_s}{R_3} = 21.0339 \angle -155.3249^\circ$$
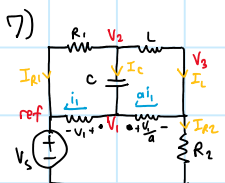
$$S_{Z_1} = V_1 \cdot \text{conj}(i_s - i_1) = 664907.8636 + j184096.6288 = 690083.5341 \angle 15.5741^\circ$$



$$V_s = 7 \cos(20t) \text{ kV} = 7000 \angle 0^\circ$$

$$\omega = 20$$

$$R_1 = 85 \Omega$$

$$L = 40 \text{ mH} \rightarrow j\omega 40 \times 10^{-3}$$

$$R_2 = 85 \Omega$$

$$\alpha = 2$$

$$C = 3 \mu\text{F} \rightarrow \frac{1}{j\omega 3 \times 10^{-6}}$$

$$V_1(t), i_1(t) = ?$$

$$\frac{V_2}{Z_2}$$

$$V_1(t), i_1(t) = ?$$

$$I_{R1} = \frac{V_2}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{V_3 - (-V_5)}{R_2}$$

$$I_C = \frac{V_2 - V_1}{C}$$

$$I_L = \frac{V_2 - V_3}{L}$$

$$\text{KCL 1: } \alpha i_1 + I_C = i_1$$

$$\text{KCL 2: } I_{R1} + I_C + I_L = 0$$

$$\text{KCL 3: } I_L = \alpha i_1 + I_{R2}$$

$$\text{eq 4: } V_1 + \frac{V_1}{\alpha} = V_2$$

$$i_1 = 2.4292 \text{ E-3} - j0.2100 = \underline{210.0569 \cos(20t - 1.5592)}$$

$$V_1 = -7000.6136 - j15.0885 = \underline{7000.6298 \cos(20t - 3.1394)}$$

$$V_2 = -3499.8997 + j25.3979$$

$$V_3 = -3500.3068 - j7.5443$$