

ASN8


Monday, April 8, 2024

9:04 PM

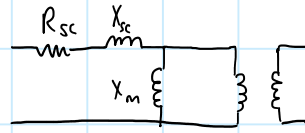1) 210 MVA $230 \text{ kV} / 115 \text{ kV}$ $\Delta-\Delta$

$R_{sc} = 0.05 \text{ pu}$ $X_{sc} = 0.38 \text{ pu}$

$R_c = 180 \text{ pu}$ $X_m = 30 \text{ pu}$



(a) 168 MVA supplied, $\text{pf} = 0.6$ lagging — $V_{reg} = ?$

(b) Single-phase: $R_{sc}, X_{sc}, R_c, X_m = ?$ on LVS

(a) $I_{LVS} = \frac{S_{supp}}{V_{LVS}} = 1460.8696 \text{ A}$

$I_{LVS R} = \frac{S_{rated}}{V_{LVS}} = 1826.0870 \text{ A}$ base (for p.u.)

$I_{LVS PU} = \frac{I_{LVS}}{I_{LVS R}} = 0.8$

$\theta = \arccos(\text{pf}) = 0.9273$

$I_{LVS PH} = \text{CONJ}(I_{LVS PU} (\cos \theta + j \sin \theta)) = 0.48 - j 0.64$

$V_{ph} = 1 + I_{LVS PH} (R_{sc} + j X_{sc}) = 1.2672 + j 0.1504$

$V_{reg} = |V_{ph}| - 1 = 0.2761 \rightarrow \underline{27.6094\%}$

(b) $Z_b = \frac{V_{LVS}^2}{S_{rated}} = 62.9762 \Omega$

$R_{sc1} = 3 R_{sc} Z_b = \underline{9.4464 \Omega}$

$X_{sc1} = 3 X_{sc} Z_b = \underline{71.7929 \Omega}$

$R_c = 3 R_c Z_b = \underline{34007.1429 \Omega}$

$X_m = 3 X_m Z_b = \underline{5667.8571 \Omega}$

2) 170 kVA $24,000 / 277 \text{ V}$ $\Delta-Y$

$\text{OCT: } V_{loc} = 277\sqrt{3} \text{ V}, I_{loc} = 4.1 \text{ A}, P_{3\phi oc} = 1250 \text{ W}$

$\text{SCT: } V_{LSC} = 1600 \text{ V}, I_{LSC} = 2 \text{ A}, P_{3\phi sc} = 1500 \text{ W}$

HVS
SCT: $V_{LSC} = 1600 \text{ V}$, $I_{LSC} = 2 \text{ A}$, $P_{3\phi SC} = 1500 \text{ W}$

(a) p.u. equivalent circuit

$\text{pf} = 0.8:$

(b) $V_{reg} = ?$

(c) $\eta = ?$

(a) $I_{PHSC} = \frac{I_{LSC}}{\sqrt{3}} = 1.1547 \text{ A}$

$Z_{hvsb} = \frac{V_{HVS}^2}{S_{rated}} = 3388.2353$

$\theta_1 = \arccos\left(\frac{P_{3\phi SC}}{3 V_{LSC} I_{PHSC}}\right) = 1.2967$

$Z_{eq} = \frac{V_{LSC}}{I_{PHSC}} = 1385.6406 \Omega$

$R_{sc} = Z_{eq} \cos \theta_1 = 375$

$X_{sc} = Z_{eq} \sin \theta_1 = 1333.9321$

$R_{scpu} = \frac{R_{sc}}{Z_{hvsb}} = \underline{0.1107 \text{ p.u.}}$

$X_{scpu} = \frac{X_{sc}}{Z_{hvsb}} = \underline{0.3937 \text{ p.u.}}$

$V_{phoc} = \frac{V_{Loc}}{\sqrt{3}} = 277 \text{ V}$

$Z_{Lvsb} = \frac{V_{LVS}^2}{S_{rated}} = 0.4513 \Omega$

$\theta_2 = \arccos\left(\frac{P_{3\phi OC}}{3 V_{phoc} I_{Loc}}\right) = 1.1951$

$I_{phoc} = I_{Loc} (\cos \theta_2 + j \sin \theta_2) = 1.5042 + j 3.8141 \text{ A}$

$R_c = \frac{V_{phoc}}{RE(I_{phoc})} = 184.1496 \Omega$

$X_m = \frac{V_{phoc}}{Im(I_{phoc})} = 72.6253 \Omega$

$R_{cpu} = \frac{R_c}{Z_{Lvsb}} = \underline{408 \text{ p.u.}}$

$X_{mpu} = \frac{X_m}{Z_{Lvsb}} = \underline{160.908 \text{ p.u.}}$

(b) $\theta_3 = \arccos(\text{pf}) = 0.6435$

$I_{Lpu} = \cos \theta_3 + j \sin \theta_3 = 0.8 - j 0.6$

$V_{phpu} = 1 + I_{Lpu} (R_{scpu} + j X_{scpu}) = 1.3248 + j 0.2485$

$$I_{cpu} = 1 + I_{cpu} (R_{scpu} + jX_{scpu}) = 1.3248 + j0.2485$$

$$V_{reg} = |V_{phpu}| - 1 = 0.3479 \rightarrow \underline{34.7874\%}$$

$$(c) P_{outpu} = V_s I_s \text{ pf} = 0.8 \text{ pu.}$$

$$P_{cpu} = I_s^2 R_{scpu} = 0.1107 \text{ pu.}$$

$$P_{corepu} = \frac{V_p^2}{R_{cpu}} = 2.4510E-3 \text{ pu.}$$

$$P_{inpu} = P_{outpu} + P_{cpu} + P_{corepu} = 0.9131 \text{ pu.}$$

$$\text{eff} = \frac{P_{outpu}}{P_{inpu}} = 0.8761 \rightarrow \underline{87.6109\%}$$

$$3) V_L \rightarrow V_H, S_{min}$$

$$a) N_{common} : N_{series} = ?$$

$$b) \text{Apparent power}$$

$$c) \text{Auto transformer} \rightarrow \text{transformer}, V_{H2}, V_{L2} = ?$$

$$a) \frac{N_{common}}{N_{series}} = \frac{V_L}{V_H - V_L} = \underline{6.13} = \text{ratio}$$


$$b) P_{winding} = \frac{S_{min}}{3(1+\text{ratio})} = 65420.5607 \text{ VA}$$

$$= \underline{65.42 \text{ kVA}}$$

$$c) P_{\phi \text{ transformer}} = P_{winding} = \underline{65.42 \text{ kVA}}$$

$$V_{Hr} = \frac{V_L}{\sqrt{3}} = 5311.6225 \text{ V} = \underline{5.31 \text{ kV}}$$
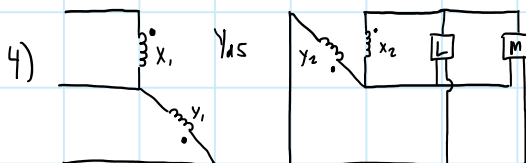
$$V_{Lr} = \frac{V_H}{\sqrt{3}} - V_{Hr} = 866.0254 \text{ V} = \underline{0.87 \text{ kV}}$$



V_n 10 kV distribution line

V_f 305V feeder supplies P_1 130 kW @ pf_1 0.75 lagging
 P_2 150 kW @ pf_2 0.9 lagging

$$V_{x1} = \frac{V_n}{\sqrt{3}} = 5773.5027V = \underline{5.7735 kV}$$

$$V_{y1} = V_{x1} = 5773.5027V = \underline{5.7735 kV}$$

$$V_{x2} = V_f = \underline{305V}$$

$$V_{y2} = V_{x2} = \underline{305V}$$

$$S_1 = \frac{P_1}{pf_1} = 173333.3333$$

$$S_2 = \frac{P_2}{pf_2} = 166666.6667$$

$$\theta_1 = \arccos(pf_1) = 0.7227$$

$$\theta_2 = \arccos(pf_2) = 0.4510$$

$$Q_1 = S_1 \sin \theta_1 = 114649.2235$$

$$Q_2 = S_2 \sin \theta_2 = 72648.3157$$

$$P_{TOT} = P_1 + P_2 = 280000$$

$$\theta_3 = \arctan\left(\frac{Q_1 + Q_2}{P_{TOT}}\right) = 0.5896$$

$$pf_{total} = \cos \theta_3 = 0.8312$$

$$I_{x1} = \frac{P_{TOT}}{\sqrt{3} V_{x1} pf_{total}} = \underline{33.6868 A}$$

$$I_{x2} = \frac{P_{TOT}}{\sqrt{3} V_{x2} pf_{total}} = \underline{637.6757 A}$$

$$I_{y1} = I_{x1} = \underline{33.6868 A}$$

$$I_{y2} = I_{x2} = \underline{637.6757 A}$$

$$P_x = I_{x2} V_f \cos\left(\frac{30\pi}{180} + \theta_3\right) = 85931.8577 W \rightarrow \underline{85.9319 kW}$$

$$Q_x = I_{x2} V_f \sin\left(\frac{30\pi}{180} + \theta_3\right) = 174477.8073 VAR \rightarrow \underline{174.4778 kVAR}$$

$$P_y = I_{x2} V_f \cos\left(-\frac{30\pi}{180} + \theta_3\right) = 194068.1423 W \rightarrow \underline{194.0681 kW}$$

$$Q_y = I_{x2} V_f \sin\left(-\frac{30\pi}{180} + \theta_3\right) = 12819.7319 VAR \rightarrow \underline{12.8197 kVAR}$$

5. S_r V_H V_L
 38 kVA $20000/320 \text{ V}$ D_y

OCT: $V_{\text{line}} = 554.256 \text{ V}$, $I_L = 3.12934 \text{ A}$, $P_{3\phi} = 950 \text{ W}$

SCT: $V_{\text{line}} = 7071.07 \text{ V}$, $I_L = 3.2909 \text{ A}$, $P_{3\phi} = 5700 \text{ W}$

a) equivalent circuit (LVS)

b) Regulation @ 0.75 lagging

c) $\eta = ?$

a) $V_{\text{poc}} = \frac{V_{\text{loc}}}{\sqrt{3}} = 319.9999 \text{ V}$

$\theta_1 = \arccos\left(\frac{P_{3\phi\text{oc}}}{3V_{\text{poc}} I_{\text{Lloc}}}\right) = 1.2490$

$I_{\text{poc}} = \frac{I_{\text{Lloc}}}{\cos\theta_1 + j\sin\theta_1} = 0.9896 - j2.9688 \text{ A}$

$R_c = \frac{V_{\text{poc}}}{\text{RE}(I_{\text{poc}})} = \underline{323.3681 \Omega}$

$X_m = \frac{V_{\text{poc}}}{\text{IM}(I_{\text{poc}})} = -107.7893 \Omega \rightarrow \underline{107.7893 \Omega}$

$I_{\text{psc}} = \frac{I_{\text{Lsc}}}{\sqrt{3}} = 1.9000 \text{ A}$

$R_{\text{scp}} = \frac{\frac{P_{3\phi\text{sc}}}{3}}{I_{\text{psc}}^2} = 526.3147 \Omega$

$R_{\text{sc}} = R_{\text{scp}} \left(\frac{V_L}{V_H}\right)^2 = 0.1347 \Omega \rightarrow \underline{134.7366 \text{ m}\Omega}$

$Z_{\text{eq}} = \frac{V_{\text{Lsc}}}{I_{\text{psc}}} = 3721.6119 \Omega$

$X_{\text{scp}} = \sqrt{Z_{\text{eq}}^2 - R_{\text{scp}}^2} = 3684.2079 \Omega$

$X_{\text{sc}} = X_{\text{scp}} \left(\frac{V_L}{V_H}\right)^2 = 0.9432 \Omega \rightarrow \underline{943.1572 \text{ m}\Omega}$

b) $\theta_3 = \arccos(\text{pf}) = 0.7227$

$I_{\text{Lpu}} = \text{CONJ}(\cos\theta_3 + j\sin\theta_3) = 0.75 - j0.6614 \text{ A}$

$Z_{\text{hbase}} = \frac{V_H^2}{S_r} = 10526.3158 \Omega$

$\theta_2 = \arccos\left(\frac{P_{3\phi\text{sc}}}{3V_{\text{Lsc}} I_{\text{psc}}}\right) = 1.4289$

$$R_{SCH} = Z_{eq} \cos \theta_2 = 526.3147 \Omega$$

$$R_{scpu} = \frac{R_{SCH}}{Z_{base}} = 5.0000 \text{ p.u.}$$

$$X_{SCH} = Z_{eq} \sin \theta_2 = 3684.2079 \Omega$$

$$X_{scpu} = \frac{X_{SCH}}{Z_{base}} = 0.3500 \text{ p.u.}$$

$$V_{ppu} = 1 + I_{pu} (R_{scpu} + j X_{scpu}) = 1.2690 + j 0.2294 \text{ p.u.}$$

$$V_{reg} = |V_{ppu}| - 1 = 0.2896 \rightarrow \underline{28.9576\%}$$

$$c) P_{opu} = \overset{V_s}{1} \times \overset{I_s}{1} \times \text{pf} = 0.75$$

$$P_{cupu} = \overset{I_s^2}{1^2} \times R_{scpu} = 5.0000 \text{ E-2}$$

$$Z_{base} = \frac{V_L^2}{S_r} = 2.6947$$

$$R_{cpu} = \frac{R_s}{Z_{base}} = 119.9999$$

$$P_{corepu} = \frac{\overset{V_r^2}{1^2}}{R_{cpu}} = 8.3333 \text{ E-3}$$

$$P_{ipu} = P_{opu} + P_{cupu} + P_{corepu} = 0.8083$$

$$\eta = \frac{P_{opu}}{P_{ipu}} = 0.9278 \rightarrow \underline{92.78\%}$$


6) $\overset{V_{3L}}{230V}$, $\overset{S_{3L}}{32kVA}$, $\overset{PF}{0.9}$ lagging Load
 $3 \times \overset{S_F}{16kVA}$, $\overset{V_{FH}}{1320/230V}$, $\overset{V_{FL}}{60Hz}$ transformer, $\overset{f}{Yd5}$

$$Z_f = 0.003 + j 0.015 \Omega / \text{phase}$$

$$Z_{LINE} = 1.1 + j 4.6 \Omega / \text{phase}$$

$$R_{sc} = 0.1$$

$$X_{sc} = 0.28$$

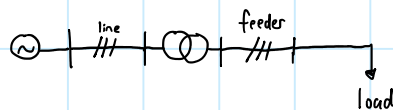

$$a) V_{Load} = 230V \rightarrow V_{supply} = ?$$

$$b) V_{reg} = ?$$

$$a) S_{BF} = 3 S_{Lf} = 48000$$

$$Z_{BF} = \frac{V_{FL}^2}{S_{BF}} = 1.1021$$

$$Z_{rf} = \dots$$

$$Z_{BF} = \frac{V_{FL}}{S_{BF}} = 1.1021$$

$$Z_{FPU} = \frac{Z_f}{Z_{BF}} = 2.7221E-3 + j 1.3611E-2$$

$$Z_{BT} = \frac{V_{FL}^2}{S_f} = 3.30625$$

$$Z_{TPU} = \frac{Z_{sc}}{Z_{BT}} = 3.0246E-2 + j 8.4688E-2$$

$$S_{BL} = 3 S_f = 48000$$

$$V_{BL} = V_{FH} \sqrt{3} = 2303.6276$$

$$Z_{BL} = \frac{V_{BL}^2}{S_{BL}} = 110.5563$$

$$Z_{LPU} = \frac{Z_L}{Z_{BL}} = 9.9497E-3 + j 4.1608$$

$$\theta = \arccos(pf) = 0.4510$$

$$S_{LPU} = \frac{S_{BL}}{3 S_f} (\cos \theta + j \sin \theta) = 0.6 + j 0.2906$$

$$I_{LPU} = \text{conj}(S_{LPU}) = 0.6 - j 0.2906$$

$$V_{SPU} = 1 + I_{LPU}(Z_{FPU} + Z_{TPU} + Z_{LPU}) = 1.0664 + j 7.1472$$

$$V_{SS} = |V_{SPU}| V_{BL} = \underline{2462.1144 \text{ V}}$$

$$V_{REG} = \frac{|V_{SS}|}{V_{BL}} - 1 = 6.8799E-2 \rightarrow \underline{6.8799\%}$$

$$7) \begin{matrix} V_{1H} & V_{1L} \\ 55 \text{ kVA}, & 2300/230 \text{ V}, & 60 \text{ Hz} \\ V_{2H} & V_{2L} \\ 4000/230 \text{ V} \end{matrix}$$

$$Z_{eq} = 0.04 + j 0.08$$

$$\begin{matrix} S_{3F} & V_s & pf \\ 145 \text{ kVA}, & 230 \text{ V}, & 0.7 \text{ lagging} \end{matrix}$$

$$b) I_{Ls} = \frac{S_{3F}}{3V_s} = \underline{210.1449 \text{ A}}$$

$$a = \frac{V_{1H}}{V_{1L}} = 10$$

$$a) I_{LT} = \frac{I_{Ls}}{a} = \underline{21.0145 \text{ A}}$$

$$c) \theta = \arccos(pf) = 0.6600$$

$$Z_H = Z_{eq} a^2 = 4 + j8$$

$$V = V_{1H} + I_{LT} \cos j(\cos \theta + j \sin \theta) Z_H = 2469.4784 + j 81.2751$$

$$V_{line} = \sqrt{3}|V| = \underline{4279.5787 \text{ V}}$$

$$d) V_{reg} = \frac{|V| - V_{1H}}{V_{1H}} = 0.07417 \rightarrow \underline{7.4168 \%}$$